

Übung 4

Laurenz Weixlbaumer, 11804751

November 2018

3 Multiplikation im Zweierkomplement

(a) Paralleler 2-Bit Multiplizierer.



- (b) Berechnung des Produkts von 01_2 und 11_2 , die Pegel an den Ein- und Ausgängen, Addierern und Gattern sind farblich hervorgehoben.

