

# Übung 4

Laurenz Weixlbaumer, 11804751


November 2018

## 1 Zusammensetzung und Testung der ALU

(a) Schaltbild der ALU.



(b) Testung der ALU.

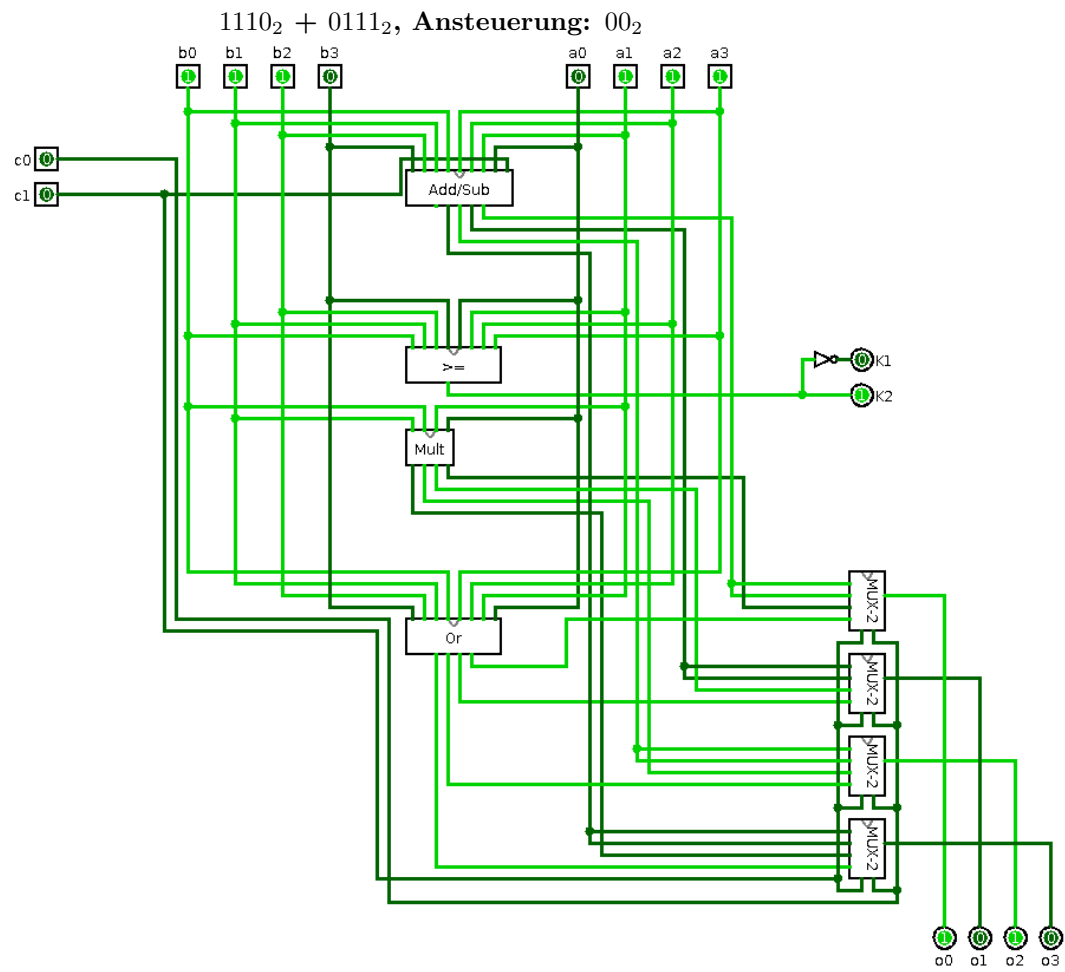





$1010_2 \vee 1110_2$ , Ansteuerung:  $11_2$

